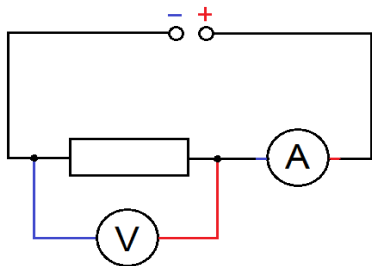


U-I-Kennlinie von Bauelementen

1. 50Ω -Widerstand


Schaltplan:



Messwerte:

SVG (V)	U (V)	I (mA)	R (Ω)
2			
3			
4			
5			
6			

Kennlinie:

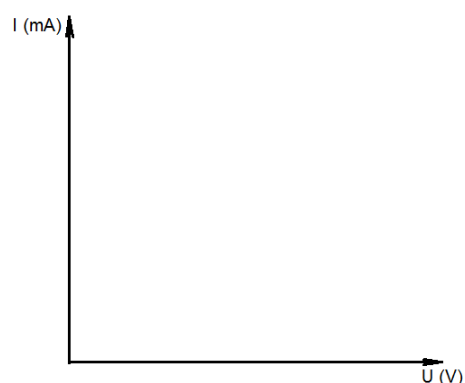

Ergebnis:

2. Glühlampe (6V/0,4A)

Schaltplan: analog 1. nur Bauelement austauschen

Messwerte und Kennlinie wie 1.

Ergebnis: